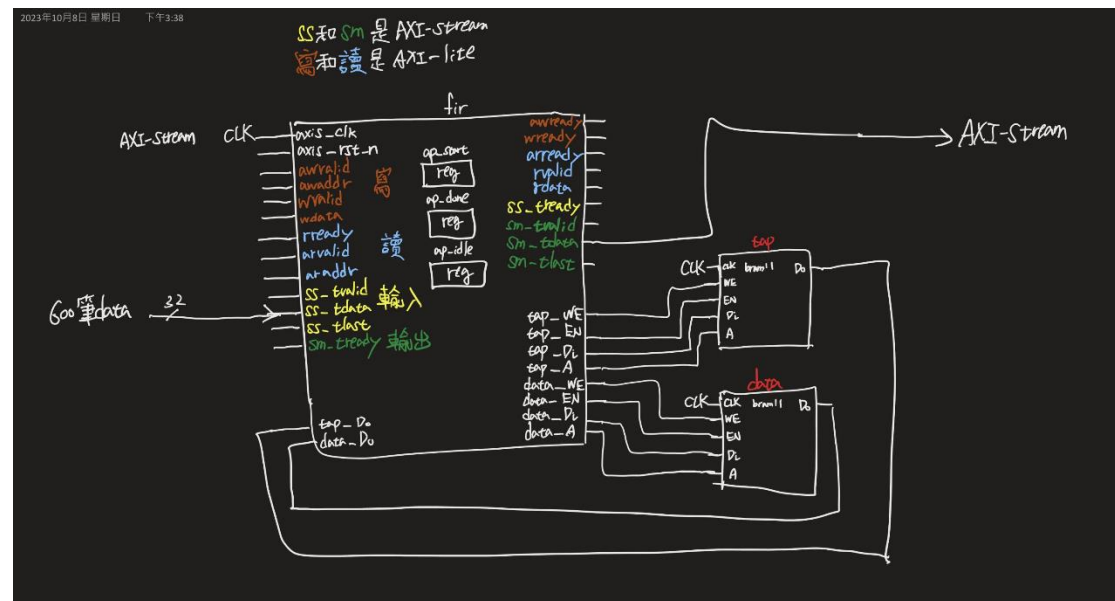


Block Diagram

- Datapath – dataflow:



(圖一、block diagram)

- Control signals:

FIR 的控制訊號如上圖一，有 `tap_WE`、`tap_EN`、`tap_DI`、`tap_A`、`data_WE`、`data_EN`、`data_DI`、`data_A`，可以控制兩個 BRAM 什麼時候進行讀取還是讀取+寫入、對哪個地址進行、寫入的資料等等。

而 `ss_tready` 則是控制何時可以傳入資料、`sm_tvalid`、`sm_tdata`、`sm_tlast` 則是控制何時輸出什麼資料且何時輸出完最後一筆資料。

`awready` 和 `wready` 則是在寫資料中扮演重要的角色，`awready` 和 `wready` 為 1 時，代表 slave 準備好接收寫入的地址與寫入的資料。

`arready`、`rvalid`、`rdata` 則是再讀資料扮演重要的角色，`arready` 和 `rvalid` 為 1 時，代表 slave 準備好接收地址，master 準備好傳資料並且 `rdata` 是讀取出來的資料。

Describe operation

- How to receive data-in and tap parameters and place into SRAM:

Tap parameters 是利用 AXI-LITE 寫入，也就是 `fir_tb` 中的 `config_write` 來執行，`awvalid` 和 `wvalid` 先維持 1 且 `awaddr` 和 `wdata` 也準備好，等到 `wready` = 1 時，即可寫入 SRAM。至於 `data_in` 則是接收 AXI-Stream 的 `ss_tdata` 以及 shift 的方式來接收資料，在 `fir_tb` 中，`ss` 用來執行傳送 `ss_tdata` 的功能，首先會將 `ss_tvalid` 和 `ss_tdata` 準備好，等待 `ss_tready` = 1 時才傳入。

- How to access shiftram and tapRAM to do computation:

在執行時，我用 33 個 CLK 將資料寫進且 shift data，來將 data_ram 的資料寫好，並且在隨後的 22 個 CLK 將相對應的 11 個 RAM 的 data_Do 和 tap_Do 相乘並存在一個暫存器，把各相乘的值加起來即可得到結果。

- How ap_done is generated:


我是利用 length_counter 來計數現在進行到第幾筆資料運算，當到達了 data_length 的長度時，即完成運算，使 ap_done = 1。

- How shiftRAM be shifted:

在此實驗的 bram 中，讀取要兩個 CLK，寫需要一個 CLK，因此如果先寫入的話，讀出來的會是剛剛寫入的資料，也就不能把原本的資料往後傳，所以我採取先讀再寫的方法，一步一步把資料往後傳。過程中會需要用到 read_temp 和 write_temp 來完成。在 shift 時，一個 data_A 需要維持三個 CLK，第一個 CLK 開始讀，第二個 CLK 將讀出來的 data_Do 傳到 read_temp，第三個 CLK 將 write_temp(前一個位置所存的資料)傳到 data_Di 來寫入資料。

Resource usage

下圖為合成後的電路示意圖

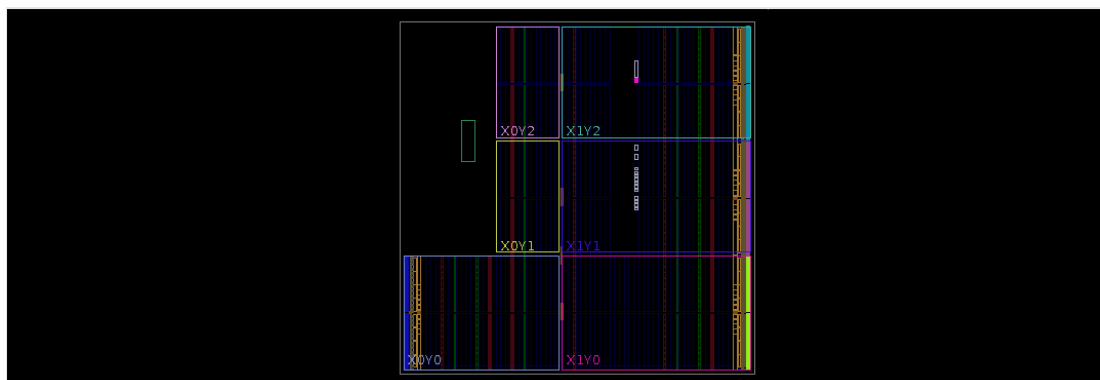

(圖二、合成後電路圖)

BRAMs: 280 (col length: RAMB18 60 RAMB36 30)

Report Cell Usage:

	Cell	Count
1	BUFG	7
2	CARRY4	20
3	DSP48E1	3
4	LUT1	2
5	LUT2	90
6	LUT3	9
7	LUT4	55

8	LUT5		19
9	LUT6		95
10	FDRE		49
11	FDSE		1
12	LD		1
13	LDC		205
14	LDCP		3
15	IBUF		159
16	OBUF		169
+-----+-----+-----+			

Timing Report

- Try to synthesize the design with maximum frequency:

在尋找最大操作頻率時，我們必須先找到最長路徑，在觀看合成報告時，可以明顯看到 FIR 的 32bit 乘加運算會造成很大的 data path delay，比對後發現此路徑就是最長的路徑，因此我們必須把 clock cycle time 提高，在這裡我的 data path delay 是 15.285ns，再考慮一些 tolerance，我的最高操作頻率大概落在 16ns/次，也就是 62.5MHz。

在觀看 timing report 時，我發現如果 destination 如果是 latch，那這個 timing report 將不會考慮資料到 latch 的時間，因此不太精準，因此必須將 latch 改掉，如此才能知道更精確的 delay 時間。得知正確的 delay time 後，也必須對 clock cycle time 進行修正來維持功能的正常。

- Report timing on longest path, slack:

可以看到 data path delay = 15.285ns, input delay = 2ns, output delay = 1ns, clock uncertainty = 0.035ns。我給定 clock cycle = 20ns，扣掉(input delay + data path delay + output delay + clock uncertainty)後，也就是 $20 - 2 - 15.285 - 1 - 0.035 = 1.679$ 是我最整個電路最長路徑的 slack。

(clock axis_clk rise edge)


		20.000
20.000		
	clock pessimism	0.000
20.000		
	clock uncertainty	-0.035
19.965		
	output delay	-1.000
18.965		

	required time	
18.965		
	arrival time	-
17.285		
<hr/>		
	slack	1.679

Simulation Waveform

• Coefficient program, and read back:

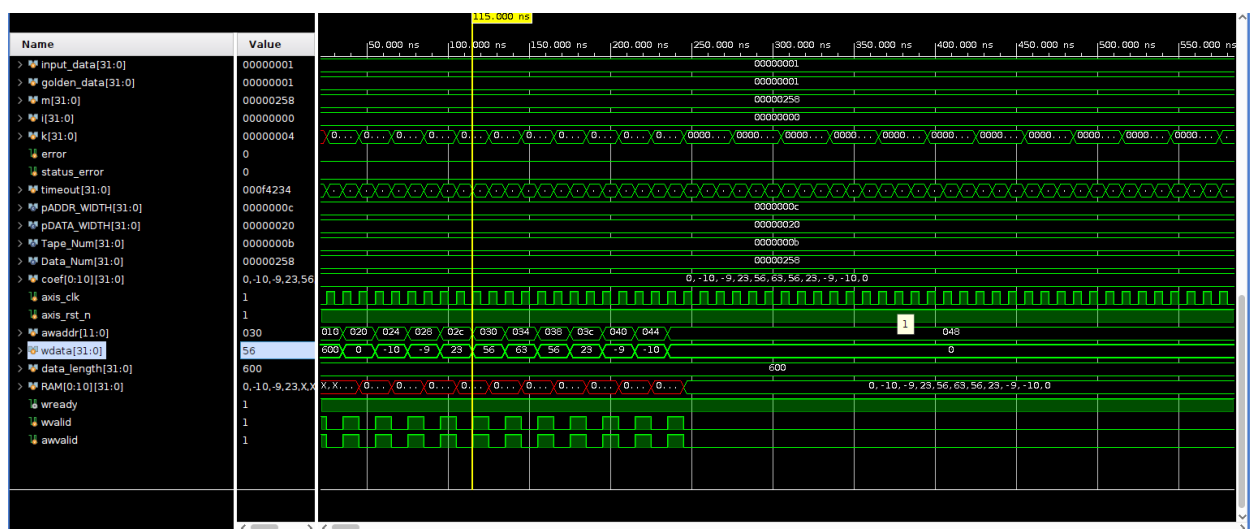
當 awaddr 是寫入的地址，wdata 是寫入的資料，可以看到 tap_RAM 內部的資料依序寫入，到 0x48 時，已經擁有完整的 11 個 coefficient 在裡面。



(圖三、Coefficient program, and read back)


• Data-in stream-in:

 可以到相對應的 data_A，有相對應的 data_Di，這裡的資料是第一筆 ss_tdata 進入。




(圖四、當 ss_tdata = 1 時，data_ram 寫入情況)

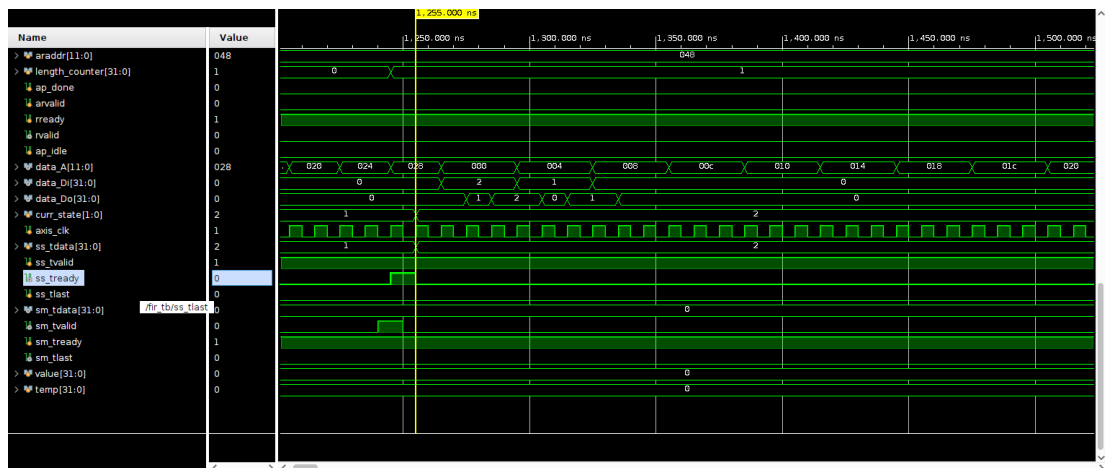當 ss_tready=1 時，下一個 CLK 就讓 ss_tdata 進入下一筆資料。



(圖五、當 ss_tready=1 時，ss_tdata 傳送下一筆資料)

 
當 length_counter=599，代表輸入最後一筆資料，此時將 ss_tlast 升起



(圖六、當 ss_tdata 傳送完最後一筆資料，ss_tlast 升起)


• Data-out stream-out:

這裡是正在讀取的階段，可以看到相對應的位置讀取出相對應的 data_Do。

 


(圖七、由 data_Do 可看出 data_ram 的讀取狀態)

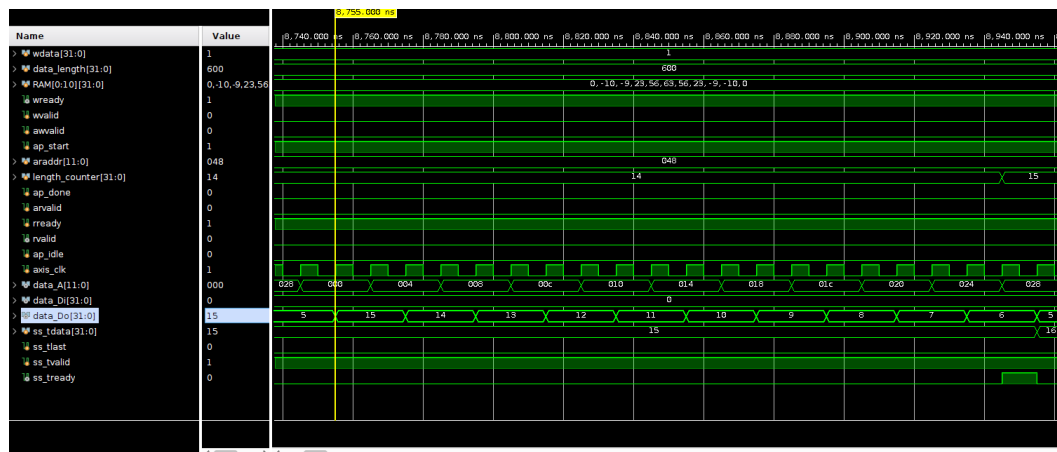再參考一張波型且放大區域，在讀取階段，可以看到相對應的 data_A 在第二個 clk 時可以讀取出該 data_A 的資料 data_Do。




(圖八、每個地址以及其 data_Do 讀取狀況)

 在讀取的階段，會把每個相對應的 data_Do 和 tap_Do 讀取出來相乘相加，相乘的結果存在 temp，而把各個 temp 加起來後存到 value 中，且在最後的結果出來時，讓 sm_tvalid 升起來把 value 送出去給 sm_tdata



(圖九、sm_tvalid=1 時，送出資料)

 sm_tlast 當上方的波型 length_counter=600 時，sm_tlast 上升到 1




(圖十、送出最後一筆資料十，sm_tlast 升起)

• FSM:


FSM 部份我分成三種狀態

 第一種狀態 $S_0=2'b00$ ，在 S_0 狀態中會先將 data_ram 寫入 11 個 0。



(圖十一、第一種狀態 S_0 ，data_Di 皆寫入 0 來清零 data_ram)

 
補充第一種狀態 S_0 的波形圖，此時會讓每個 data_A 輸入 data_Di = 0



(圖十二、第一種狀態 S_0 ，相對應的 data_A 的 data_Di 皆為 0)

- ap_start:


當 tap_ram 寫入完成後，把 ap_start 升起。

 

(圖十五、ap_start 升起)

- ap_done:


當輸入第 600 筆資料時，ap_done = 1

 

(圖十六、ap_done 升起)

- ap_idle:


當 ap_done=1 隨後把 ap_idle 升起，以表示閒置

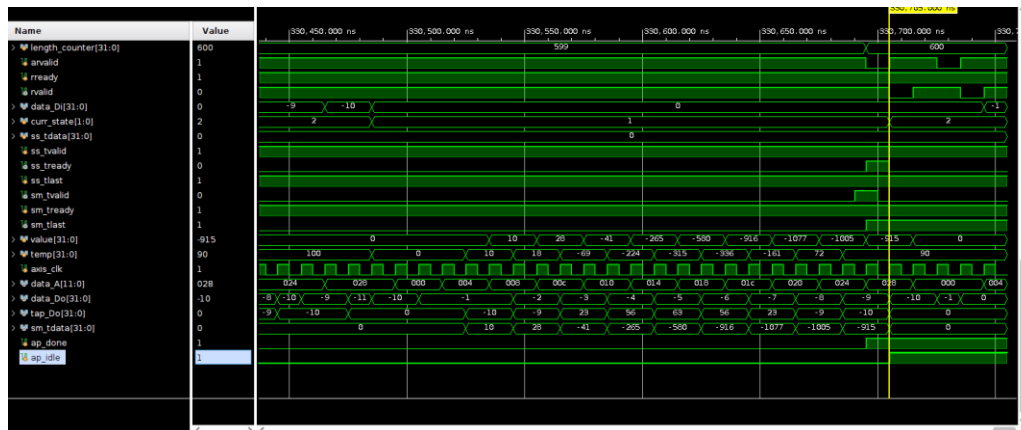

(圖十七、ap_idle 升起)

- **RAM access control:**

 在前面提過，我將狀態分成三種 S0、S1、S2，這三個狀態的 data_EN 接是 1，而 S0 清零只負責寫，因此 data_WE 皆保持 4'b1111。而 S1 只負責讀，因此 data_WE 只保持 4'b0000，而 S2 則比較複雜，有分成讀跟寫，只有在 data_A 維持的三個 CLK，才寫入，此時 data_WE=4'b1111 否則 data_WE=4'b0000。



(圖十八、狀態 S2 的 data_WE 情況)